

**Student:** Dumitru Radu Andrei

**Grupa:** 164

**Semnătură:**

**Data:** 20.01.2021 ora 10:00

## Subiect Examen Proiectare Logică

### Subiect 095

- 1) Fie un BB de tip JK sensibil la tranzitia "+" a semnalului de ceas C. Starea initiala a BB este  $Q=1$ . Semnalul  $S=0$ . Semnalele de intrare evolueaza in ordinea: RJKC=6B0953765606. Care este secventa de stari pentru iesirea Q a acestui BB? (3p)
- 2) Functionarea unui sistem sincron este descris de functiile:  $D0=!X \cdot !Q2$ ;  $T1=!X \oplus !Q1$ ;  $J2=!Q1 \cdot Q0$ ;  $K2=!(Q2 \cdot Q0)$ . In ordinea de la 0-3 polaritatile semnalelor de clock sunt: "-+ -". Desenati schema acestui sistem. (3p)
- 3) Un numarator numara conform diagramei 15-12-0-3-15; 14-14; 11-12; 5-1-13-8-13; 4-2-0; 9-6-10-7-2. Daca un afisor cu 7 segmente este conectat astfel incat :  $I0=!Q2$ ,  $I1=!Q0$ ,  $I2=Q3$  si  $I3=Q1$  ce ordine de numarare va indica acest afisor. (3p)

Dumitru Radu Andrei

20-01-2021

Grupa 164

Anul I

## Examen Proiectare Logică

1) BB JK semnal la tranziția "+1"

initial  $Q=1$

$S=0$

RJKC = 6 B 0 9 5 3 7 6 5 6 0 6

N	R	J	K	C	Q	Obs
6	0	1	1	0	1	—
B	1	0	1	1	0	Res(M)
0	0	0	0	0	0	Mem
9	1	0	0	1	0	Res(M)
5	0	1	0	1	0	Mem
3	0	0	1	1	0	Mem
7	0	1	1	1	0	Mem
6	0	1	1	0	0	Mem
5	0	1	0	1	1	T
6	0	1	1	0	0	Mem
0	0	0	0	0	0	Mem
6	0	1	1	0	0	Mem

Secvența de stări 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0



2) System nachbauen



$$D_0 = !X \cdot !Q_2$$

$$T_1 = !X \oplus !Q_1$$

$$J_2 = !Q_1 \cdot Q_0$$

$$K_2 = !(Q_2 \cdot Q_0)$$

Polartität: 0-2    '+' - '+'

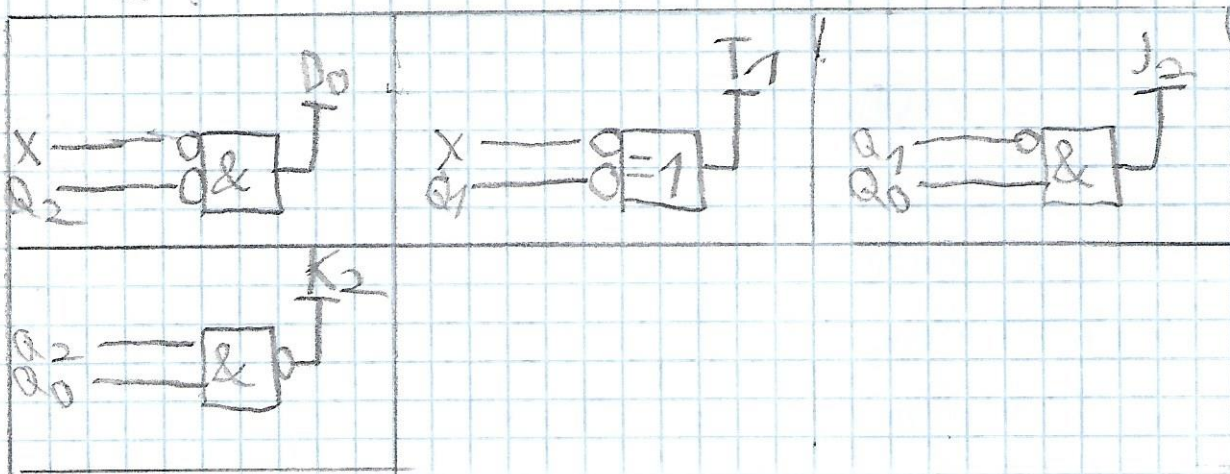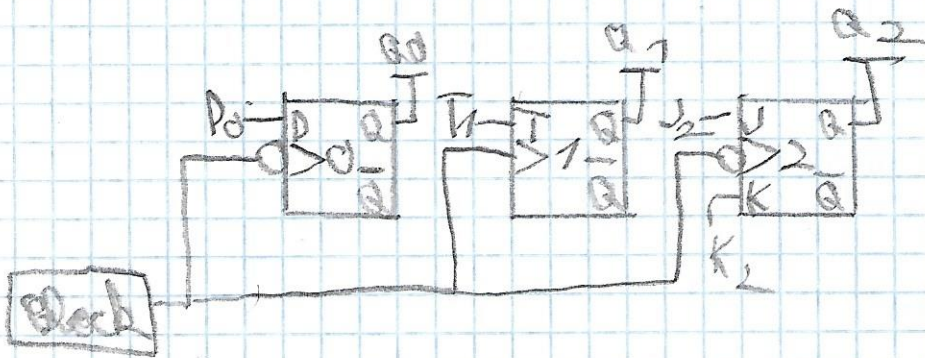



3) 15-12-0-3-15

14-14

11-12

5-1-13-8-13

4-2-0

9-6-10-7-2

$l_0 = !Q_2, l_1 = !Q_0, l_2 = Q_3, l_3 = Q_1$

N	$Q_3$	$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$l_3$	$l_2$	$l_1$	$l_0$	Out
15	1	1	1	1	1	1	0	0	12
12	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
3	0	0	1	1	1	0	0	1	9
15	1	1	1	1	1	1	0	0	12
14	1	1	1	0	1	1	1	0	14
14	1	1	1	0	1	1	1	0	14
11	1	0	1	1	1	1	0	1	13
12	1	1	0	0	0	1	1	0	6
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
13	1	1	0	1	0	1	0	0	4
8	1	0	0	0	0	1	1	1	7
13	1	1	0	1	0	1	0	0	4
4	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2	0	0	1	0	1	0	1	1	11
0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
9	1	0	0	1	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	1	0	1	0	10



Nb	Q3	Q2	Q1	Q0	I3	I2	I1	I0	Out
10	1	0	1	0	1	1	1	1	15
4	0	1	1	1	1	0	0	0	8
2	0	0	1	0	1	0	1	1	11

Ordre de numération : 12-6-3-9-12

14-14

13-6

0-1-4-7-4

2-11-3

5-10-15-8-11